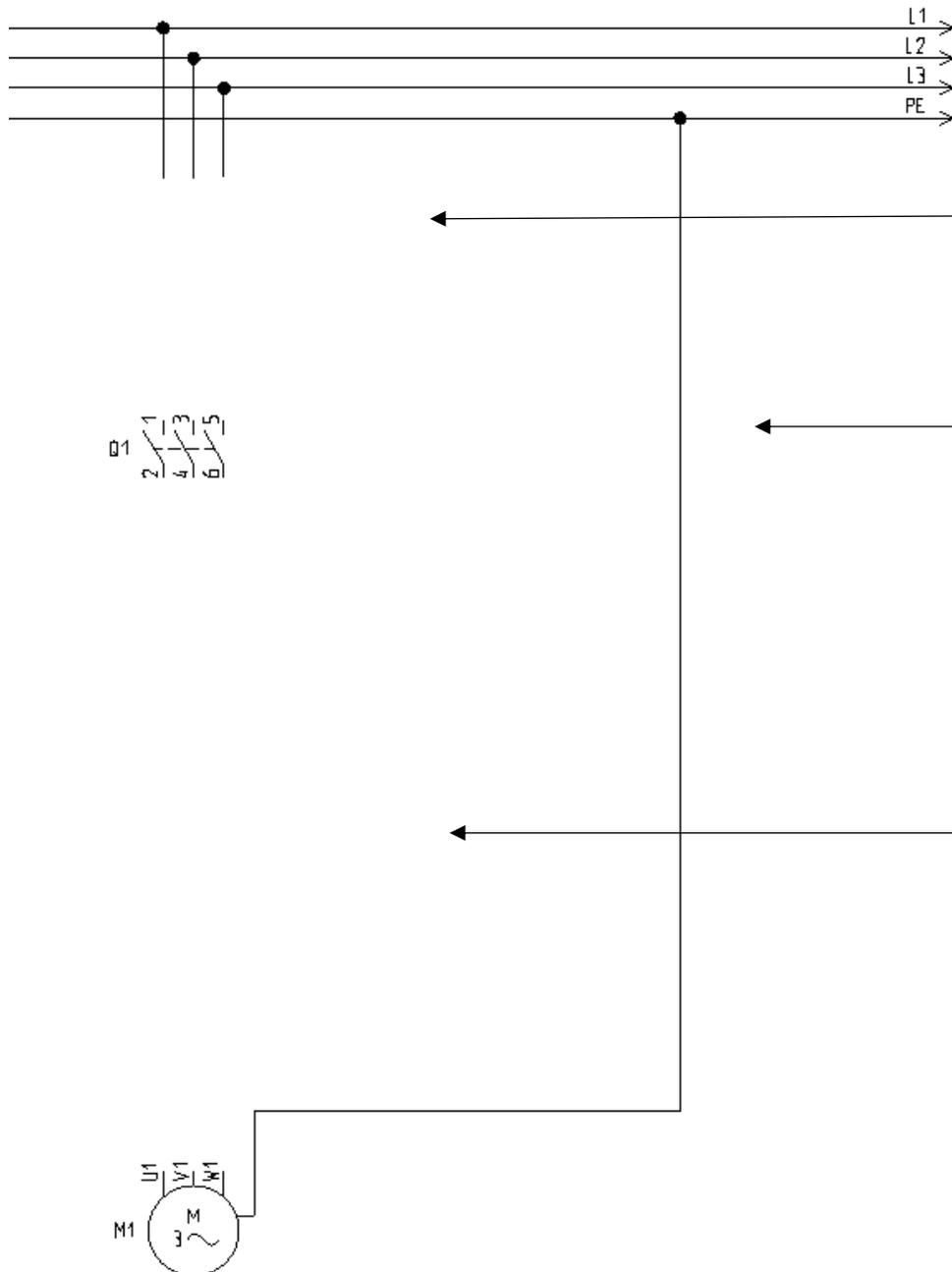


Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_



Vervollständigen Sie den Hauptstromkreis der Schrankensteuerung.  
Zeichnen Sie hierzu das Motorschutzrelais F3, den dreipoligen  
Leitungsschutzschalter F2 und das Hauptschütz Q2 in die Planvorlage.



Hilfen:

In diesem Bereich  
wird der Leitungsschutzschalter  
eingezeichnet.

In diesem Bereich  
wird das  
Hauptschütz  
eingezeichnet.

In diesem Bereich  
wird das Motor-  
schutzrelais  
eingezeichnet.