

Name: _____

Datum: _____



Vervollständigen Sie den Hauptstromkreis der Schrankensteuerung. Zeichnen Sie hierzu das Motorschutzrelais F3, den dreipoligen Leitungsschutzschalter F2 und das Hauptschütz Q2 in die Planvorlage.

